

# Verzadiging in Baluns

## Inleiding

Uit verschillende QSO's op 80 is mij gebleken dat er veel misverstanden bestaan over baluns en trafo's. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats voedingstrafo's (al gelden daarvoor dezelfde wetten) maar eerder HF-trafo's: 1 : 1, 1 : 4, baluns en dat soort spul. Hoe groot moet de (ferriet) kern zijn, en hoeveel windingen moeten er op? Voor velen is dat zwarte kunst. Bovendien zijn er publikaties (vooral op Internet!) en zelfs boeken, waarin een verkeerde benadering wordt gekozen. Steeds wordt er gedacht dat de *stromen* in de wikkelingen de magnetische flux in de kern bepalen. Dat is een misverstand. Het gaat om de **spanning** over de wikkelingen! Ik zal dat stap voor stap duidelijk proberen te maken.

## Een Spoel op een Ringkern

Laten we eenvoudig beginnen. Stel, we willen de uitgang van onze zender voor gelijkspanning aan aarde leggen zonder dat de HF-uitgangsspanning daardoor gehinderd wordt. Dat kan nodig zijn als we een buizeneindtrap met een  $\pi$ -filter aanpassen aan 50  $\Omega$ . Natuurlijk hebben we er - zonder verder op de bouw van dat  $\pi$ -filter in te gaan - netjes voor gezorgd dat de uitgang van de levensgevaarlijk hoge anodespanning gescheiden wordt door een koppelcondensator. Voor de veiligheid is dat niet genoeg. Als die koppelcondensator stuk gaat, komt de volle mep op de uitgang te staan, met als gevolg dat de hoogspanning zelfs op de antenne kan komen, wat levensgevaarlijk is voor mens en dier die de antenne kunnen aanraken. Het is daarom voorgeschreven dat er bij zulke eindtrappen over de uitgang een stevige spoel moet worden gezet. Als de koppel-C kapot mocht gaan, ontstaat er kortsluiting waardoor de hoogspanningsbeveiliging in de zender de boel uitschakelt. De kortsluitstroom zal eventjes groot zijn, zodat de ohmse weerstand van de spoel die we gaan maken, klein moet zijn; in ieder geval kleiner dan een ohm.

Ik stel voor dat we die spoel maken van een ferriet ringkern met daarop een wikkeling van dik draad of snoer. Hoe groot moet die ringkern dan zijn en hoeveel wikkelingen moeten er op?

Een vuistregel is dat de reactantie van de spoel ( $X_L$ ) minstens vijf keer zo groot moet zijn als de impedantie waar hij over komt te staan om het hoogfrequent niet te veel te beïnvloeden. In ons voorbeeld hebben we het over 50  $\Omega$ .

De reactantie van een spoel is:

$$X_L = 2.\pi.f.L \dots(\Omega) \quad [1]$$

waarin:

$X_L$  de reactantie (= de 'wisselstroom-weerstand') van de spoel  $\dots(\Omega)$ ,

$f$  de frequentie  $\dots(\text{Hz})$ , en

$L$  de zelfinductie  $\dots(\text{H})$  is.

$X_L$  moet dus minstens  $5 \times 50 = 250 \Omega$  worden. Hoe groot is dan de zelfinductie van de spoel  $L$ ?

**NB.:** De reactantie van een spoel neemt toe met de frequentie. Kijk maar in formule [1]. We moeten onze spoel derhalve berekenen voor de **laagste** frequentie die uit de zender komt.

Voor de berekening van de zelfinductie moeten we formule [1] anders schrijven:

$$L = X_L / 2.\pi.f \dots(\text{H})$$

Als de laagste frequentie 3,5 MHz (= 3500.000 Hz) is wordt de zelfinductie:

$$L = 250 / 2 \times 3,14 \times 3500.000 = 0,0000113 \text{ H.}$$

Dat is een onhandig getal. Als we een boortje van 2,4 mm bedoelen, schrijven dat ook niet als 0,0024 m.

$0,0000113 \text{ H} = 0,0113 \text{ mH}$ , of nog beter  $11,3 \mu\text{H}$ .

Mooi, we nemen een ringkernetje, zoeken in de tabel van Amidon of Philips, of wie-dan-ook, op hoeveel windingen er op dat kernetje moeten om die  $11 \mu\text{H}$  te maken, wikkelen die er op en klaar is Kees. Toch? Helaas.....

## Een Luchtspoel

Voor alle volledigheid: als we een luchtspoel hadden gemaakt, waren we nu klaar. We zaten dan echter met een koker van enkele centimeters dik en wel 10 cm lang te kijken om die 11  $\mu\text{H}$  te verwezenlijken! Je kunt wel een klosje dun draad nemen, maar dan wordt de ohmse weerstand te groot. Om grote afmetingen te vermijden, kozen we voor een spoel op een ferroxcube ringkern, toch?

## De Spanning over een Spoel

Voor degenen die dat vroeger op school geleerd hebben:

$$u = \delta\Phi/\delta t \dots(\text{V})$$

waarin:

$u$  de spanning over één winding  $\dots(\text{V})$ ,

$\Phi$  de magnetische flux  $\dots(\text{Vs})$  en

$t$  de tijd  $\dots(\text{s})$  is.

Je spreekt dat uit als: 'u is défie détee'. Die delta-tekens zijn differentiaal-tekens in de wiskunde en betekenen 'zeer kleine verandering'. In feite staat er niets anders dan: de spanning over een wikkeling van een spoel is gelijk aan de zeer kleine fluxverandering in een zeer korte tijd (sverandering)'.  
We hoeven dat niet allemaal te weten natuurlijk. Ik wil alleen maar laten zien dat de magnetische flux in een kern (kortweg: flux) **niets** te maken heeft met de stroom in de spoel doch uitsluitend samenhangt met **de spanning** over de spoel!

De flux in een ijzer- of ferrietkern kan echter niet onbeperkt groot worden anders treedt **verzadiging** op. Bij verzadiging zakt de zelfinductie van de spoel op die kern als een kaartenhuis in elkaar. Waarom dat zo is, leg ik misschien een andere keer uit. Bovendien komt er voor hoogfrequent een flinke ohmse component bij!

De flux in een ijzer- of ferrietkern kan echter niet onbeperkt groot worden anders treedt **verzadiging** op. Bij verzadiging zakt de zelfinductie van de spoel op die kern als een kaartenhuis in elkaar. Waarom dat zo is, leg ik misschien een andere keer uit. Bovendien komt er voor hoogfrequent een flinke ohmse component bij!

Wat gaat er fout? Ons spoeltje van 11  $\mu\text{H}$  op een klein kerntje over de uitgang van de zender raakt in verzadiging als de uitgangsspanning van de zender (bij de laagste frequentie) te groot wordt. Ergo, de zelfinductie zakt naar bv. 1  $\mu\text{H}$  met 20  $\Omega$  daaraan parallel waardoor de spoel geen reactantie van 250  $\Omega$  meer heeft maar nog slechts een **impedantie** van zo'n 15  $\Omega$ . Nu loopt er in de spoel meer stroom dan in de 50  $\Omega$ -belasting!

Denk er om dat een verzadigde kern zich grotendeels ohms gedraagt zodat er bij verzadiging vermogen in gedissipeerd wordt. De kern wordt heet!

Is dat bij SSB nou zo erg? De verzadiging treedt toch alleen maar in de pieken van het signaal op? De verliezen zullen wel meevallen. Dat kan wel zijn maar er ontstaat ook vervorming in het ferriet. De spoel gedraagt zich immers niet meer lineair. Heb je net zo je best gedaan om de eindtrap netjes lineair te maken zodat het signaal mooi smal is en ook geen gepruttel in de andere zijband geeft en nu wordt de zaak verpest door die ene spoel! Jammer. Netjes maken dus!

Het komt er op neer dat je bij een 100 watt-eindtrap toch een 32 mm-4C6-ringkern met vijf windingen nodig hebt. Voor 400 watt zou ik er maar wat meer windingen op leggen, al geven veel windingen weer problemen bij 28 MHz. Twee kernen op elkaar plakken en er zeven windingen op leggen, kan ook. Met twee-op-elkaar wordt de kern-doorsnede (dat is dat zwarte vlakje waar je tegenaan kijkt als zo'n ding kapot valt) twee keer zo groot.

## Wat hebben we tot nog toe geleerd?

Als we een spoel-met-ferrietkern over een impedantie (bv. 50  $\Omega$ ) zetten zonder dat die impedantie noemenswaardig beïnvloed wordt, moet niet alleen de zelfinductie groot genoeg zijn (voldoende wikkelingen) maar ook de daar aanwezige spanning over die spoel kunnen staan. Die spanning kan alleen over de spoel staan als er in de kern voldoende flux opgewekt kan worden. De kerndoorsnede moet daarop berekend zijn zodat er geen verzadiging optreedt.

## De Balun

Hierbij ontstaan de grootste misverstanden. Op [www.qsl.net/iz7ath...etc](http://www.qsl.net/iz7ath...etc) moet je helemaal maar niet kijken! In: [en.wikipedia.org/wiki/Balun](http://en.wikipedia.org/wiki/Balun) is het al niet veel beter. Je kunt op Internet 'alles' vinden,

zeker, ook de grootste onzin!

Een 1 : 1 balun kan op twee manieren gemaakt worden: een bifilaire wikkeling (of een stuk coax) op een ringkern met of zonder 'hulpwikkeling'. De ene heet Routroff en de andere Guoanella. Routroff is met, en Guoanella is zonder hulpwikkeling.

*Een wijd verbreid misverstand is dat er bij de balun-zonder-hulpwikkeling geen flux in de kern zou ontstaan.* De redenering is: 'De stromen in de beide wikkelingen zijn even groot en tegengesteld dus is de som nul en is er geen flux in de kern'. Ik zei al dat flux en stroom niets met elkaar te maken hebben! Laten we maar eens kijken.

In figuur 1 heb ik een doosje ('black box') getekend waarvan ik zeg dat het een verliesvrije 1 : 1 balun is. Als we er aan meten, blijkt dat ook zo te zijn. Aan de linkerkant zitten de aansluitingen 1 en 0, met 0 aan aarde. Aan de rechterkant zit de balans-uitgang met de aansluitingen 2 en 3. Als we 1 en 0 van deze balun op een 100-watt-zender met een 50 Ω-uitgang aansluiten en de balun tussen 2 en 3 belasten met 50 Ω, dan staat er tussen 1 en 0 ruim 70 volt. We noemen die spanning  $U_{10}$ . Over de 50 Ω-weerstand (tussen 2 en 3) staat ook 70 volt. Die spanning noemen we  $U_{23}$ . Als de maker van dit schoons de draadjes in het doosje goed gelegd heeft, is  $U_{23}$  in fase met  $U_{10}$ . Ergo  $U_{23} = U_{10}$ . Ze zijn immers even groot en in fase!

$U_{23}$  is tov. aarde gebalanceerd. Dat betekent dat  $U_{20} = U_{03} = \frac{1}{2}U_{10}$ . Anders gezegd:  $U_{20} = -U_{30}$ . Het mintekentje geeft aan dat  $U_{30}$  in tegenfase is met  $U_{20}$ .  $U_{30}$  is dus  $= -\frac{1}{2}U_{10}$ .

Nu geldt:

$$U_{10} = U_{12} + U_{20} \quad \dots \quad [2]$$

daarin was:

$$U_{20} = \frac{1}{2}U_{10} \quad \dots \quad [3]$$

Vullen we [3] in in [2] dan krijgen we:

$$U_{10} = U_{12} + \frac{1}{2}U_{10} \text{ of}$$

$$U_{12} = U_{10} - \frac{1}{2}U_{10} = \frac{1}{2}U_{10}$$

Tussen de punten 1 en 2 staat dus de halve ingangsspanning. Hetzelfde geldt voor de punten 0 en 3 zagen we eerder.

Bij een 1 : 1 balun voor 50 Ω staat er over de in- en de uitgang 70 volt bij 100 watt.

Tussen de punten 1 en 2 en tussen de punten 0 en 3 staat dan 35 volt, **ongeacht wat voor balun er in de black box zit.**

Voor abstracte denkers is hiermee het verhaal klaar: het maakt dus niet uit of er wel of geen 'hulpwikkeling' in de balun zit als het gaat over de flux in de kern. Dit is wat onbevredigend, dus:

## De Balun zonder Hulpwikkeling

We gaan nu in het doosje kijken. We vinden een ringkern met vijf wikkelingen coax. De binnenader zit tussen 1 en 2 en de buitenmantel tussen 0 en 3. Dat is in figuur 2 zeer schematisch weergegeven. Ik heb zelfs de aanduiding voor de kern weggelaten, maar de wikkelingen zijn magnetisch gekoppeld.

We zagen zoëven dat over die buitenmantel 35 volt staat ( $U_{03}$ ). De zelfinductie van die 'spoel' is ongeveer 11 μH, zodat er nauwelijks stroom loopt. Bovendien is die stroom 90 graden verschoven tov. de spanning dus wordt er geen energie opgenomen in de balun.

De doorsnede van de kern is groot genoeg om de benodigde flux te kunnen maken voor die 35 volt zonder in verzadiging te raken.

Hangen we dezelfde balun achter een 1 kilowatt-zender, dan staat er geen 35 volt over de wikkeling tussen 0 en 3, maar 110 volt! De flux in de kern moet nu ongeveer drie keer zo groot zijn om de bijna drie keer zo grote spanning op te wekken. Als de doorsnede van de kern daar te klein voor is, raakt hij in verzadiging met de eerdergenoemde gevolgen.

Oh, er is dus een rechtstreeks verband tussen het te verwerken vermogen en de doorsnede van de ringkern? Ja en nee. In het geval we het in beide gevallen over een balancering bij 50 Ω hebben, is dat juist maar als de impedantie geen 50 Ω is, moeten we oppassen.

Als we bijvoorbeeld de stommiteit uithalen om deze balun tussen een asymmetrische tuner en een (symmetrische) open lijn te hangen, kan het grandioos fout gaan.

Een voorbeeld:

Stel dat de impedantie op de aansluitingen van de open lijn op 3,65 MHz in de shack 500  $\Omega$  is (en toevallig ook nog keurig ohms) dan zal de asymmetrische tuner aan de uitgang ook 500  $\Omega$  moeten zijn om een SWR = 1 op zijn 50  $\Omega$ -ingang te krijgen. Met een zender van 100 watt komt er over die 500  $\Omega$  te staan:

$$P = U_{10}^2/R, \text{ hier } 100 = U_{10}^2/500 \implies U_{10}^2 = 50000, \text{ dus } U_{10} = 224 \text{ V.}$$

Er is aan de balun niets veranderd dus is  $U_{03}$  weer de helft van  $U_{10}$ . Dat wil zeggen: over de buitenmantel (tussen 0 en 3) staat 112 volt. Dat is nog een graadje erger dan 1 kW bij 50  $\Omega$ !

Omdat je onderaan een open lijn nooit van te voren weet wat de impedantie zal zijn, is het dus verkeerd om een ringkern-balun tussen een asymmetrisch tuner en een open lijn te zetten, zelfs met QRP-vermogen. Als je toevallig 'in spanningsvoeding zit', zoals dat genoemd wordt, gaat de kern bij 10 watt al in verzadiging. Als het bij de ene frequentie nog goed gaat, garandeert dat niets voor een andere. Gewoon niet doen!

## De Balun met Hulpwikkeling

In figuur 3 zien we die getekend. Ook hier zien we dat de buitenmantel van de coax tussen 0 en 3 zit en de binnenader tussen 1 en 2. Voor de spanningen daarover verandert er met een hulpwikkeling tussen 2 en 0 niets. We moeten alleen de spanning over de hulpwikkeling ( $U_{20}$ ) nog controleren. Nu is:

$$U_{10} = U_{12} + U_{20} \dots \dots \dots [4]$$

waarin eerder bleek dat:

$$U_{12} = \frac{1}{2}U_{10}$$

Vullen we dat in in [4] dan volgt:

$$U_{10} = \frac{1}{2}U_{10} + U_{20} \text{ of}$$

$$U_{20} = U_{10} - \frac{1}{2}U_{10} = \frac{1}{2}U_{10}.$$

Over de hulpwikkeling (met hetzelfde aantal windingen als 'de coax') staat dus ook de halve ingangsspanning. Geen vuiltje aan de lucht.

Dat kun je toch ook zó zien, hoor ik al zeggen. Pak de balun van figuur 3 bij pootje 1 en 3 vast en trek er eens aan. Je krijgt dan figuur 4. Ja, dan is het wellicht duidelijker. Je moet maar op het idee komen..... (zie Electron van november 1983).

## Waarom WEL of GEEN hulpwikkeling?

Nu komen we bij de constructie van baluns, 1 : 4 trafo's al of niet gebalanceerd enz. Daar gaan we nu niet verder op in. Dat heb ik in 1983 al eens in Electron beschreven<sup>1</sup>.

Voor de 1 : 1 balun geldt in ieder geval dat de hulpwikkeling *dwingend balans aan de uitgang oplegt*. Zonder hulpwikkeling wordt de symmetrie aan het toestel achter de balun overgelaten.

Voorbeeld 1:

We maken een balans (eind)trap die gestuurd wordt uit een asymmetrische bron. De twee buizen of transistoren willen we symmetrisch sturen. We willen echt dat beide buizen/transistoren dezelfde spanning (in tegenfase) krijgen. In dat geval moet de balun de symmetrie bepalen. De buizen/torren kunnen dat niet. Daarvoor heb je die hulpwikkeling nodig.

Voorbeeld 2:

Een dipool-antenne die voor één frequentie gebruikt wordt, is keurig op lengte gemaakt en laat in het voedingspunt 75  $\Omega$  zien. Ohms dus! Of dat precies symmetrisch zal zijn, valt te betwijfelen: de ene poot hangt nu een keer 'anders' dan de andere. Het is dan verstandig om géén hulpwikkeling in de balun aan het voedingspunt van de antenne aan te leggen, anders gaat er balancerestroom in de 75  $\Omega$ -coax naar de shack lopen en dat willen we om verschillende redenen niet. Een balun zonder hulpwikkeling wordt ook wel een *mantelstroomtrafo* genoemd. In Solid Sate Design noemen ze zo'n ding een 'sortabalun'.

---

<sup>1</sup> Breedband-ringkerntransformatoren en dergelijke voor de kortegolfbanden, 1983, Electron november, blz 576

(Hier moet je toch opletten. Omdat de balans aan de antennezijde ongewis is, kan de spanning tussen 3 en 0 van de balun groter zijn dan de halve ingangsspanning!)

Overbodig te zeggen dat een balun op een plaats waar de SWR groot is het middel erger is dan de kwaal: Een 80-meter dipool (met een balun bovenin) op 40 meter gebruiken, wordt dus een ramp. Oh, het werkt wel hoor, je kunt 'alles' aanpassen, maar vraag niet hoe breed het signaal dan wordt (als de kern van ellende niet uit elkaar spat).

## Tot Slot

Electro-magnetisme blijft lastige materie. Ik heb geprobeerd met zo min mogelijk formules aanneemelijk te maken dat de *magnetische flux* in een kern de *spanning* over de wikkeling(en) bepaalt. Daar komt geen andere stroom aan te pas dan de 'voormagnetisatie-stroom'. Als de zelfinductie groot genoeg is, is die klein. Er wordt in ieder geval geen vermogen door opgenomen omdat deze stroom 90 graden najlt op de spanning.

Als de spanning over de spoel groter moet worden dan de flux kan maken, raakt de kern in verzadiging. Dan gaat er stroom in de spoel lopen omdat zijn eigenschappen totaal veranderen. Bij transformatoren en baluns staat er over de wikkelingen spanning. Bij een 1 : 1 balun is de spanning over alle wikkelingen gelijk aan de halve ingangsspanning.

We kunnen alleen trafo's en baluns gebruiken in een goed gedefinieerde omgeving. De grootte (de doorsnede) van een ringkern wordt bepaald door de spanning per winding en de frequentie waarbij dat moet gebeuren. Natuurlijk zal die spanning bij grotere vermogens groter zijn, maar de impedantie is zeker zo belangrijk. Kijk maar eens in een forse transistor-eindtrap die op 12 volt werkt. De impedanties zijn daar zeer klein, soms enkele ohm. Kijk eens hoe belachelijk klein de ferriet-trafo's zijn om een paar honderd watt te stoken, en denk er om dat daar vette stromen lopen!

pa0su@amsat.org